
Porte magique — schéma du circuit électrique

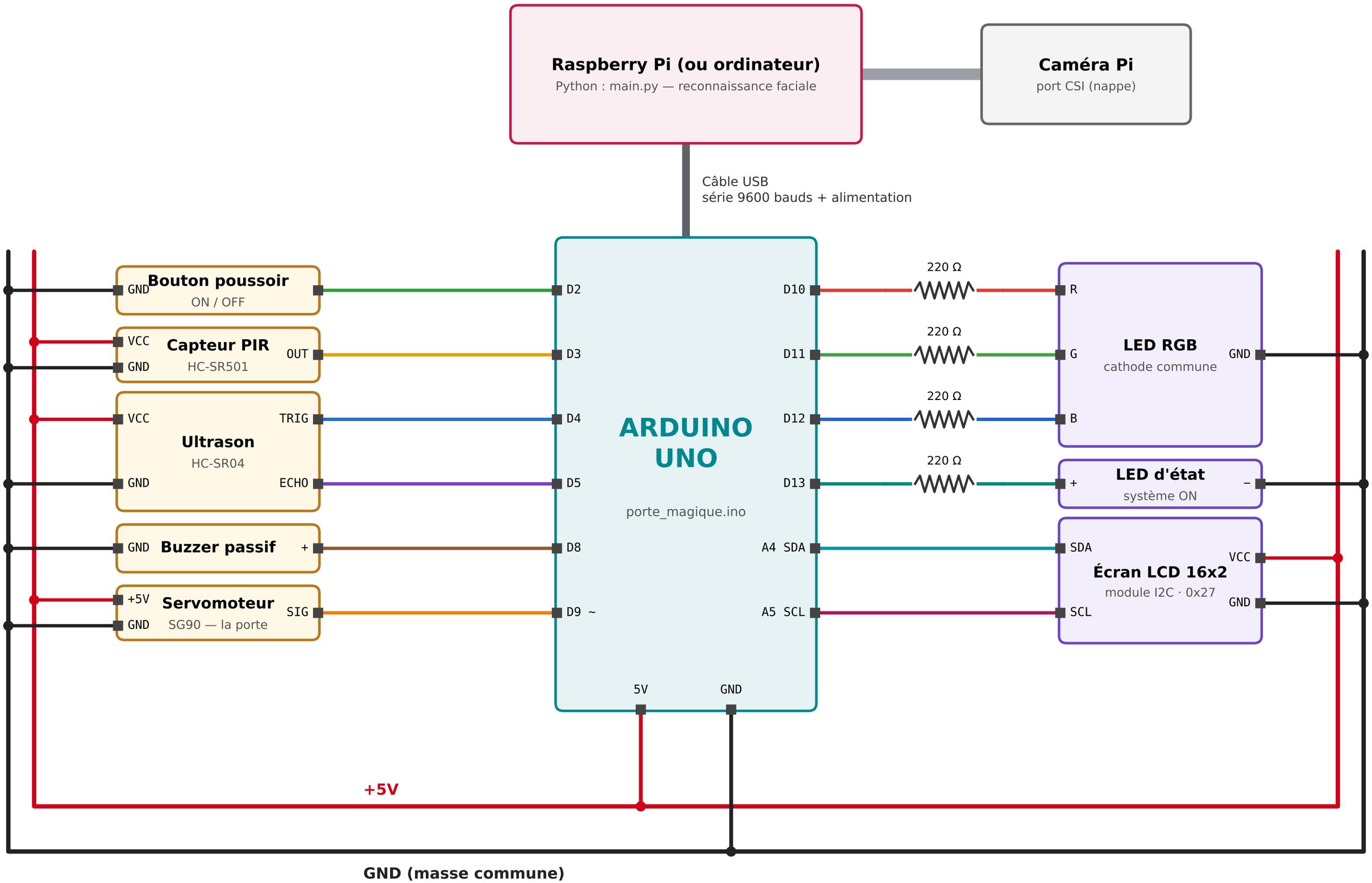Itération 1 · Arduino UNO + Raspberry Pi (caméra) · schéma de principe (disposition des broches simplifiée)



- Toutes les masses (GND) sont reliées ensemble : Arduino, capteurs, servo et Raspberry Pi (via l'USB).
- Bouton : pas de résistance externe, le code utilise INPUT_PULLUP (appui = LOW).
- LED RGB à anode commune ? Relier la patte commune au +5V et mettre RGB_ANODE_COMMUNE = true.
- Si le servo fait redémarrer l'Arduino : l'alimenter avec un 5V séparé (garder le GND commun).
- LCD vide ? Essayer l'adresse 0x3F et tourner le potentiomètre de contraste derrière le module.